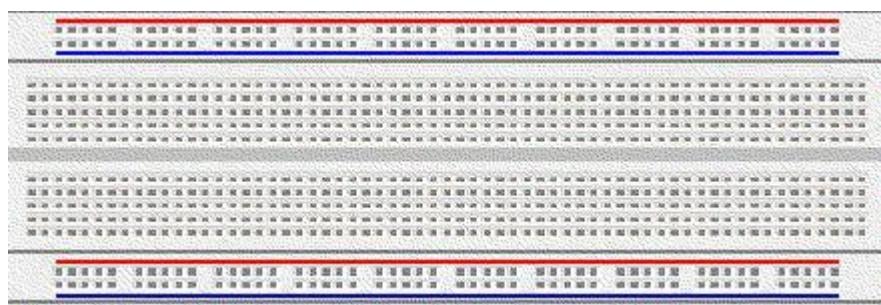




مقدمه - آشنایی با آزمایشگاه و ابزار کار


(Bread Board) برد بورد

بردبورد عبارت است از بورد یا ترکیبی از چند بورد همانند شکل ۱ است که در آزمایشگاه، نمونه‌ی ساده‌ی آن استفاده می‌شود. با استفاده از مجموعه‌ای از سیم‌ها و قطعات الکترونیکی (مانند مقاومت، ترانزیستور، خازن، منبع ولتاژ و ...) می‌توان به سادگی یک مدار روی این بورد تشکیل داده و آزمایش‌های گوناگونی روی آن انجام داد.



شکل ۱ برد بورد (Bread board)


خارهای طرفین برای اتصال چند بورد به یکدیگر می‌باشد. (شکل ۲) نکته قابل توجه در اتصال برد بوردها به یکدیگر این است که بین آنها هیچ رابطه الکتریکی برقرار نخواهد شد و این خارها تنها باعث اتصال مکانیکی آنها خواهد شد.

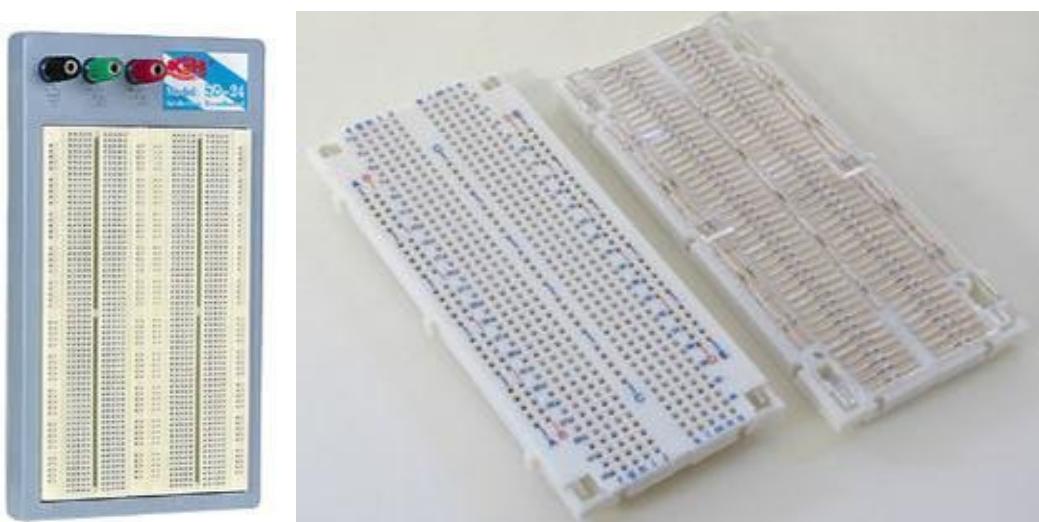



شکل ۲ . اتصال چند برد بورد به یکدیگر

برای سهولت در کار در دو بخش بالا و پایین ردیف های چپ و راست را به هم وصل کرده و همچنین ردیف ۱ به ۴ و ردیف ۲ به ۳ متصل می گردد (با یک سیم مناسب). (در واقع قطب مثبت و منفی برق ورودی دور تا دور بورد می چرخد و می توان هر جا که لازم شد از منبع به طور مستقیم ولتاژ موردنظر را دریافت کرد). غالباً قطب مثبت با تری (منبع ولتاژ) را به حلقه‌ی بیرونی و قطب منفی را به حلقه‌ی درونی متصل می کنیم.

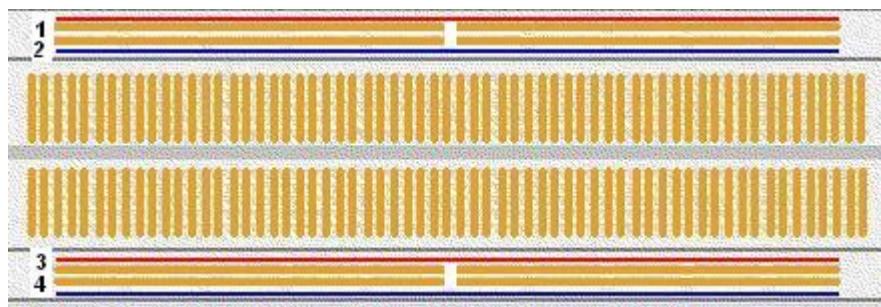

شکل ۳ . اتصالات الکتریکی برد بورد

به هر گروه در آزمایشگاه، یک عدد برد بورد تحویل داده می شود.

(Cables) سیم‌ها

در آزمایشگاه چندین رشته سیم (روکش دار) با رنگ های مختلف در اختیار شما قرار خواهد گرفت که از آنها برای اتصالات بین خانه‌های برد بورد و ساخت مدار موردنظر استفاده می شود. سیم‌ها در اندازه های متنوع تهیه شده‌اند. بنابراین می توان در محل های مناسب، از اندازه های مناسب سیم استفاده نمود. بدیهی است استفاده از سیم‌های بلند برای اتصال نقاط نزدیک به هم، باعث شلوغی و پیچیدگی بیش از حد مدار بسته شده خواهد شد.

(Power Supply) منبع تغذیه

در آزمایشگاه برای تغذیه و راهاندازی مدارهای بسته شده، از باتری‌های کتابی ۹V و منبع تغذیه ۵ ولتی

استفاده می شود. کارکردن با باطری ساده تر و ایمن تر است زیرا به دلیل جریان محدود باطری، احتمال آسیب دیدگی قطعات و کاربر حداقل می باشد.

«سر باتری»، رابطی است که یک سر آن به باتری متصل شده و سر دیگر آن توسط ۲ پین در مدار قرار می گیرد (شکل ۴). رشته سیم سیاه رنگ قطب منفی و قرمز قطب مثبت باطری است.




شکل ۴ باتری و سرباتری

مدار مجتمع (Integrated Circuit-IC)

مدارهای مجتمع در الکترونیک کاربردهای فراوانی دارند این مدارها به اشكال و . تعداد پایه‌های متفاوت در دسترس می باشند. با توجه به تعدد پایه‌های IC ها، شماره‌گذاری این پایه‌ها لازم است. برای IC های مستطیلی، معمولاً پایه شماره ۱ به دو صورت مشخص می شود:

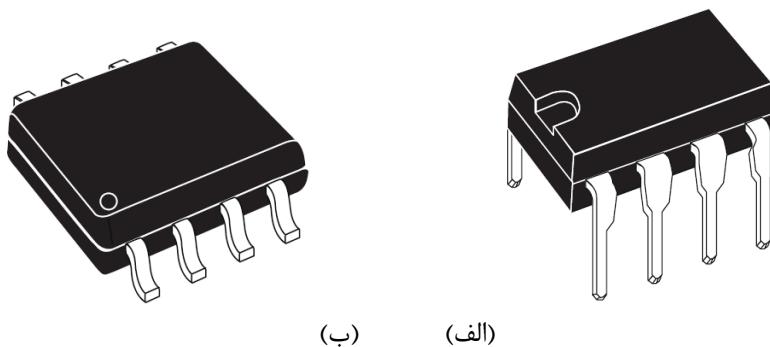- ۱ - یک شکاف در یک طرف IC مشاهده می شود، در این صورت پایه سمت چپ شکاف، پایه شماره می باشد و بقیه پایه‌ها به ترتیب شماره‌گذاری می شوند. (شکل ۵-الف)
- ۲ - یک نقطه پر به شکل • در کنار یکی از پایه‌ها مشاهده می شود، در این صورت پایه مشخص شده، پایه شماره ۱ می باشد و بقیه پایه‌ها به ترتیب شماره‌گذاری می شوند. (شکل ۵-ب)



شکل ۵ مشخص کردن پایه شماره ۱ برای IC های مختلف

IC های نشان داده شده در شکل ۵-۰ دو ردیفه می باشند. IC هایی نیز وجود دارند که پایه های آنها در چهار طرف و دور تا دور آنها قرار می گیرد.

هر IC یک شماره مشخصه دارد. (شکل ۶) از روی این شماره مشخصه، می توان برگه مشخصات IC موردنظر را تهیه کرده و نحوه استفاده از آن IC خاص را در مدار الکترونیکی بررسی نمود.




شکل ۶ شماره IC های مختلف

دیود نوری (Light Emitting Diode-LED)

شکل دیود نوری مانند لامپی کوچک است و به رنگ های مختلف در بازار یافت می شود . دیود نوری معمولاً دو پایه بلندر (مثبت) و کوتاه (منفی) دارد. در صورتی که پایه بلندر آن به قطب مثبت و پایه کوتاه آن به قطب منفی باتری متصل شود، دیود از خود جریان عبور داده و تولید نور خواهد نمود . در صورت اعمال ولتاژ برعکس حالت گفته شده، دیود نوری از خود جریانی عبور نداده و خاموش خواهد داد. بنابراین دیود نوری علاوه

بر تولید نور، می‌تواند جریان را نیز یکسو نماید.

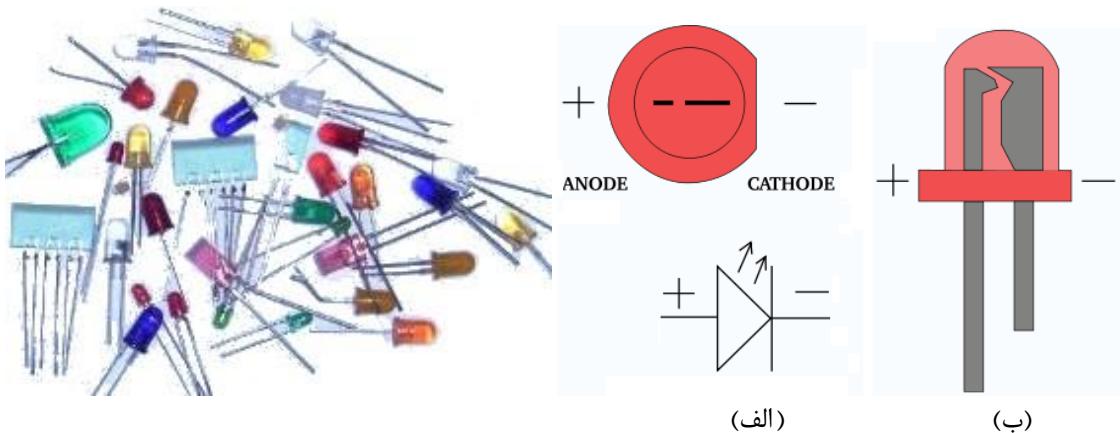

شکل ۷. الف. شکل شماتیک و داخلی دیود نوری؛ ب. انواع دیودهای نوری

معمولًا از دیود نوری برای یکسو کردن جریان استفاده نمی‌شود بلکه در آزمایشگاه جهت آشکار کردن وجود یا عدم وجود ولتاژ در نقاط مختلف مدار استفاده می‌شود

نکته ۴. ولتاژ کاری بیشتر دیودهای نوری بین $1/5$ تا $2/4$ v و جریان لازم برای آن ۵ الی ۱۰

میلی آمپر می‌باشد

مولتی متر (Multi meter)

دستگاهی که در شکل ۸ مشاهده می‌کنید مولتی متر نام دارد. از مولتی متر می‌توان جهت خواندن مقادیر جریان یا ولتاژ در نقاط مختلف مدار استفاده نمود. همچنین توسط آن می‌توان اتصالات را آزمایش نموده و یا مقاومت و ظرفیت خازنی المان‌های مختلف را اندازه‌گیری نمود.

در شکل ۸ قسمت‌های مختلف مولتی متر دیده می‌شود. به نوشته های روی هر قسمت و محدوده های اندازه‌گیری توجه کنید. (با چرخاندن درجه، نوع کار و دقت اندازه گیری تغییر می‌کند). سیم‌های اتصال دو سر دارند که یکی به دستگاه متصل شده و سمت دیگر می‌تواند در خانه‌های بردبورد قرار گیرد تا مقاومت یا اختلاف

پتابسیل بین دو نقطه‌ی مدار اندازه‌گیری شود.

همانطور که مشخص است این مولتی‌متر می‌تواند مقاومت را تا $200M\Omega$ ، ولتاژ مستقیم را تا $1000V$ ، ولتاژ متناوب را تا $750V$ ، جریان مستقیم را تا $20A$ و ظرفیت خازنی را تا $20uF$ اندازه‌گیری نماید. در این مولتی‌متر یک قسمت hFE برای تست ترانزیستورها و بدست آوردن بهره‌ی آنها و یک قسمت دماسنجد (برحسب درجه سانتیگراد) نیز وجود دارد.

سیم مشکی رنگ همواره باید به پایه com مولتی‌متر متصل شود. بسته به اینکه آیا بخواهیم از اهم متر و ولت‌متر استفاده کنیم یا آمپرمتر سیم قرمز رنگ را به پایه‌های مربوطه متصل می‌کنیم. یک پایه برای اندازه‌گیری جریان‌های بالا نیز وجود دارد که بدون فیوز عمل می‌نماید. برای اندازه‌گیری بهره ترانزیستور، ظرفیت خازنی و یا دما نیز از پایه‌های مربوطه استفاده می‌شود.



شکل ۸. مولتی‌متر



نکته ۵. ما در مدارهای الکتریکی پتانسیل نداریم و آنچه که ما می‌فهمیم اختلاف پتانسیل بین دو نقطه از مدار می‌باشد. اصطلاح زمین طبق قرارداد به یک نقطه از مدار که ما پتانسیل آن را صفر در نظر می‌گیریم اطلاق می‌شود، که زمان یا مبدأ یتانسیل نامیده می‌شود. دقت

با ولت و متر چند بار در چند نقطه‌ی مدار اختلاف پتانسیل‌ها را اندازه بگیرید، از سلامت باطری مطمئن شوید. (ولتاژ آن باید کمی بیش از ۹۷ باشد). با اهم متر مقاومت بدن خود را اندازه بگیرید، باید در حدود ۱۰ مگا اهم باشد. اگر مقدار یک متغیر به صورت عدد ۱ در سمت چپ نمایشگر مولتی‌متر نشان داده شد، یعنی مقدار آن از مقیاس انتخاب شده بزرگتر می‌باشد، باید به سراغ مقیاس بزرگتر برای اندازه‌گیری بروید.

نکته ۶. هنگام استفاده از مولتی‌متر دقت کنید دستگاه پس از چند دقیقه به حالت stand by می‌رود و با دکمه

نکته ۷. همیشه پس از انجام آزمایش، ابزار تحویل گرفته را مرتب نموده و در جعبه‌های مخصوص قرار دهید. گفتنی است وسائل موجود در هر جعبه، متعلق به کل اعضا